



$$U_0 = \frac{58}{45} + 7,5 = \frac{58}{45} + 7,5 \approx 8,79 \text{ V}$$

$$U_1 = \frac{58}{35} + 6,5 = 6,16 \text{ V}$$

$$R = 1 \text{ k}\Omega \quad T = \frac{1}{f} = 1 \text{ ms}$$

$$u(t) = U_0 + U_1 \sin(2\pi \cdot 1000 t)$$

a) $R_C = 10 \text{ m}\Omega \gg T = 1 \text{ ms}$

$$U_{\text{out}} \approx U_0 + U_1 = 8,79 + 6,16 = 14,95 \text{ V}$$

~~$$U = U_0 + \frac{U_1}{2} = 8,79 + 3,08 = 11,87 \text{ V}$$~~

$$\Rightarrow U_{\text{indat}} = 14,95 \text{ V}$$

$$b) R_c = 1 \text{ m}\Omega = 7$$

$$U_{\text{indukt}} \approx U_0 + \frac{U_1}{2} = 8,79 + 3,08 = 11,87 \text{ V}$$

$$c) R_c = 10 \mu\Omega \text{ da } L \ll T = 1 \text{ ms}$$

$$\text{RE } U_{\text{indukt}} = U_0 = 8,79$$